

Projekt IEL


VOJTĚCH HÁJEK

xhajek51


Příklad 1

Stanovte napětí U_{R6} a proud I_{R6} . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.



sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]	R_7 [Ω]	R_8 [Ω]
G	130	60	380	420	330	440	450	650	410	275

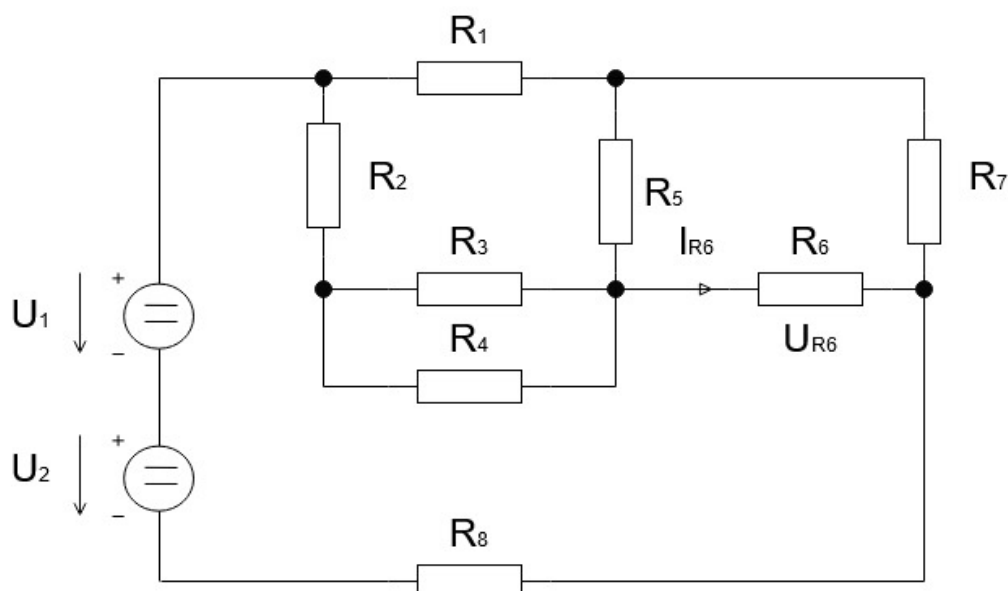
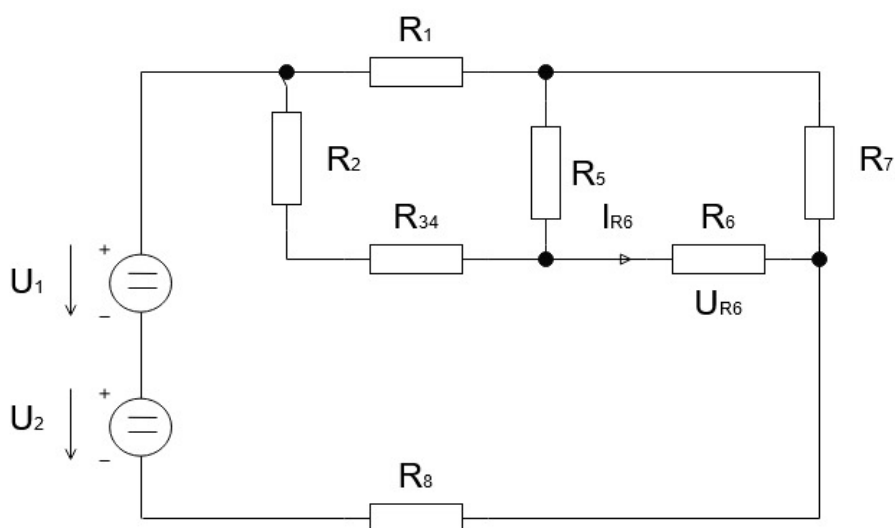
$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = 330 \cdot \frac{440}{330 + 440} = 188.5714 \Omega$$



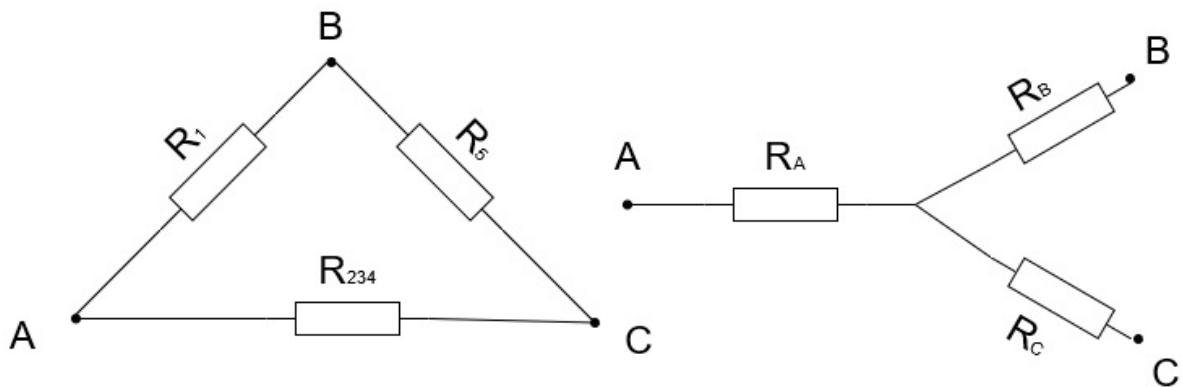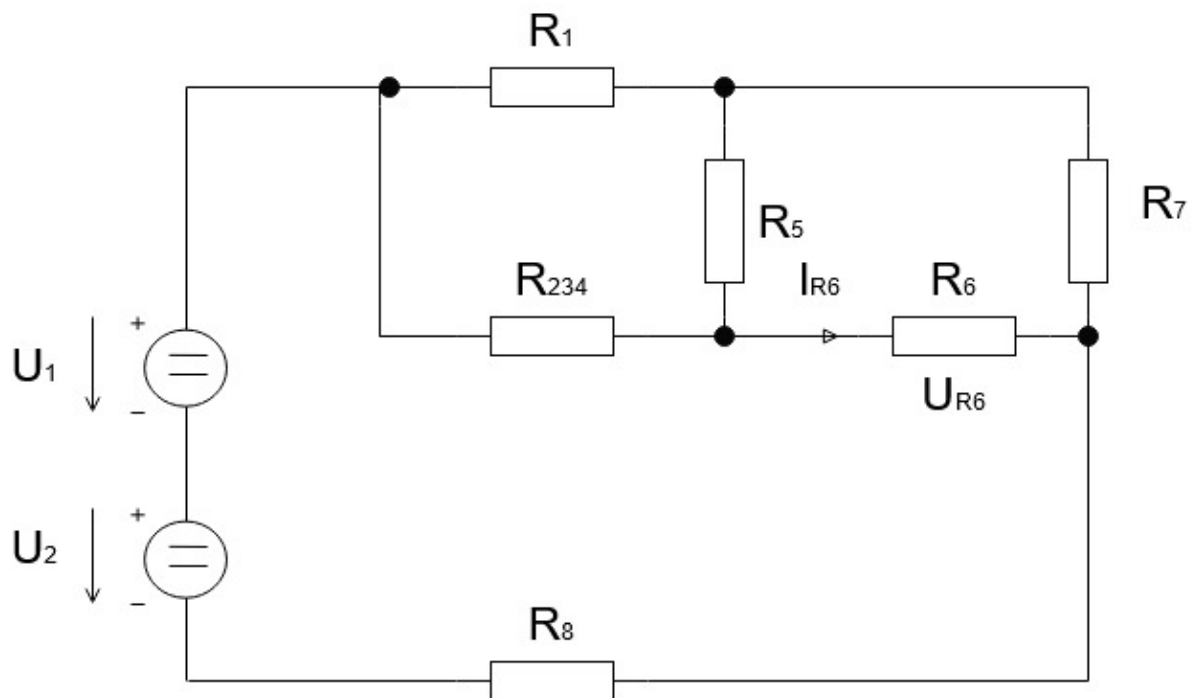
$$R_{234} = R_2 + R_{34} = 420 + 188.5714 = 608.5714 \, \Omega$$



$$R_A = \frac{R_1 * R_{234}}{R_1 + R_5 + R_{234}} = 380 * 608.5714 / 380 + 450 + 608.5714 = 160.7547 \, \Omega$$


$$R_B = \frac{R_1 * R_5}{R_1 + R_5 + R_{234}} = 380 * 450 / 380 + 450 + 608.5714 = 118.8679 \, \Omega$$
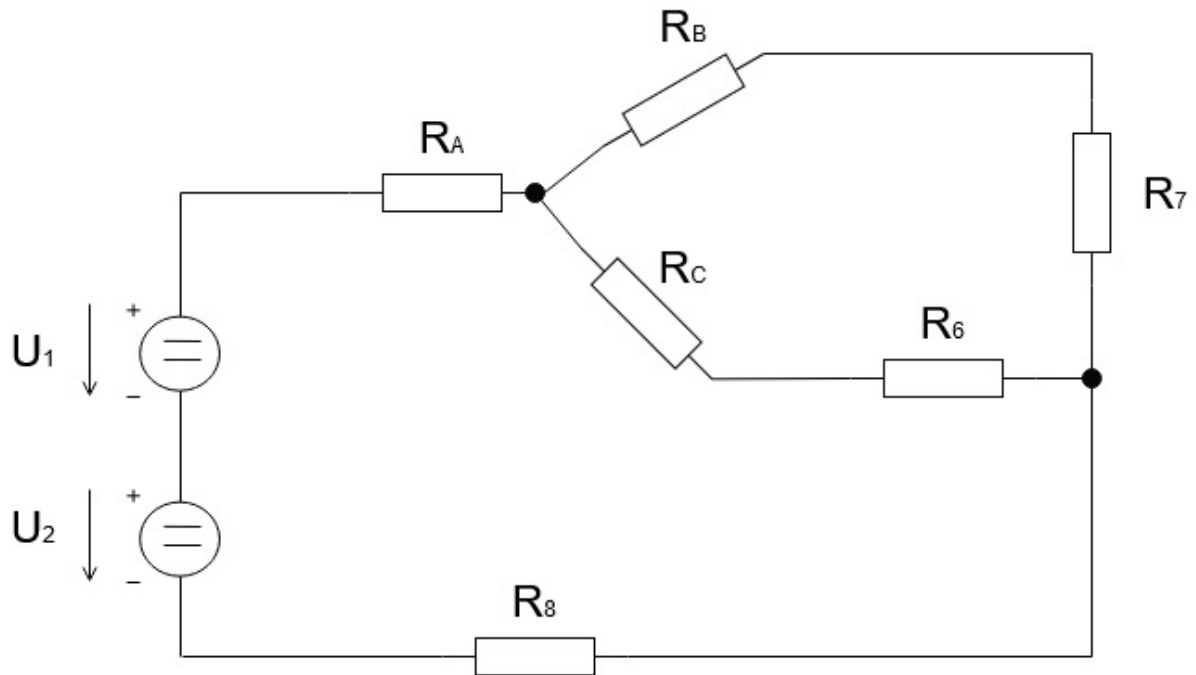
$$R_C = \frac{R_5 * R_{234}}{R_1 + R_5 + R_{234}} = 450 * 608.5714 / 380 + 450 + 608.5714 = 190.3674 \, \Omega$$




$$R_{B7} = R_B + R_7 = 118.8679 + 410 = 528.8679 \, \Omega$$
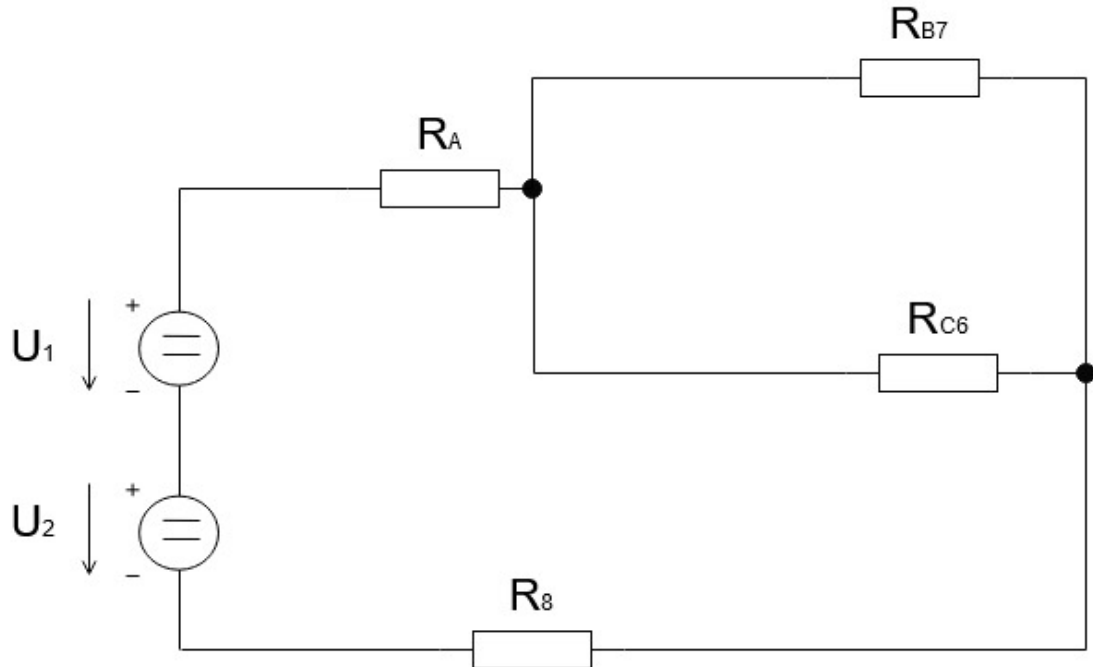
$$R_{C6} = R_C + R_6 = 190.3674 + 650 = 840.3674 \, \Omega$$



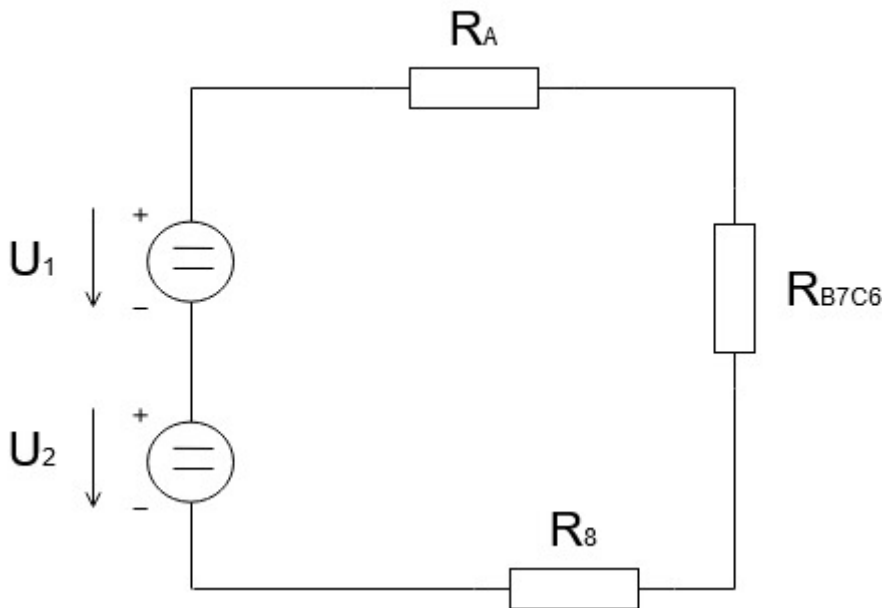
$$R_{B7C6} = \frac{R_{B7} \cdot R_{C6}}{R_{B7} + R_{C6}} = 528.8679 \cdot 840.3674 / 528.8679 + 840.3674 = 324.5923 \, \Omega$$



$$R_{EKV} = R_A + R_{B7C6} + R_8 = 160.7547 + 324.5923 + 275 = 760.3471 \, \Omega$$

$$U = U_1 + U_2 = 130 + 60 = 190 \, \text{V}$$

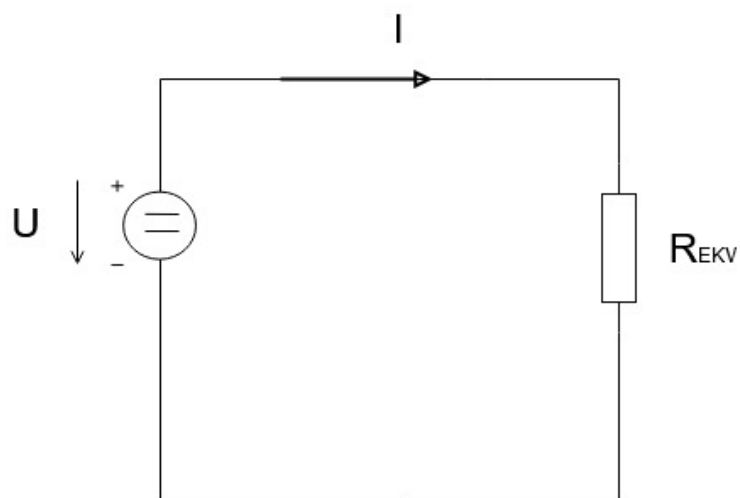
$$I = \frac{U}{R_{EKV}} = 190 / 760.3471 = 0.2498 \, \text{A}$$



$$U_{RA} = R_A * I = 160.7547 * 0.2498 = 40.1703 \, \text{V}$$


$$U_{R8} = R_8 * I = 275 * 0.2498 = 68.7186 \, \text{V}$$
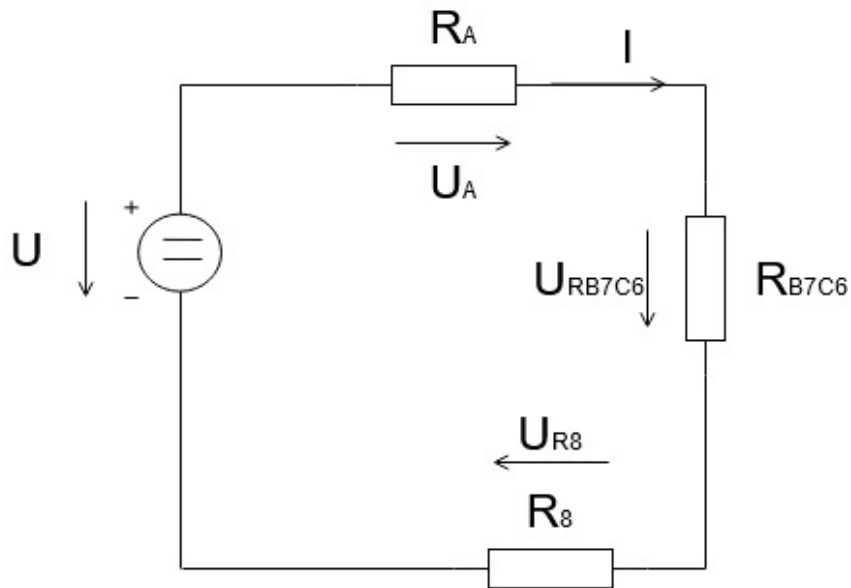
$$U_{RB7C6} = R_{B7C6} * I = 324.5923 * 0.2498 = 81.1110 \, \text{V}$$




$$I_{RB7} = \frac{U_{RB7C6}}{R_{B7}} = 81.1110 / 528.8679 = 0.1533 \text{ A}$$
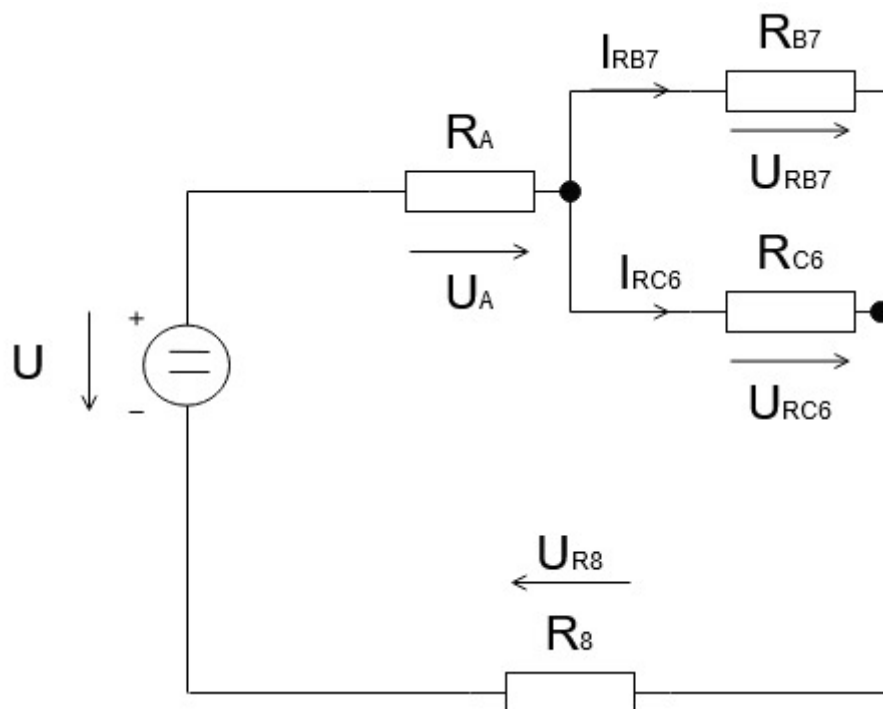
$$I_{RC6} = \frac{U_{RB7C6}}{R_{C6}} = 81.1110 / 840.3674 = 0.0965 \text{ A}$$



$$U_{R6} = R_6 * I_{RC6} = 650 * 0.0965 = 62.7370 \text{ V}$$


$$I_{R6} = I_{RC6} = 0.0965 \text{ A}$$

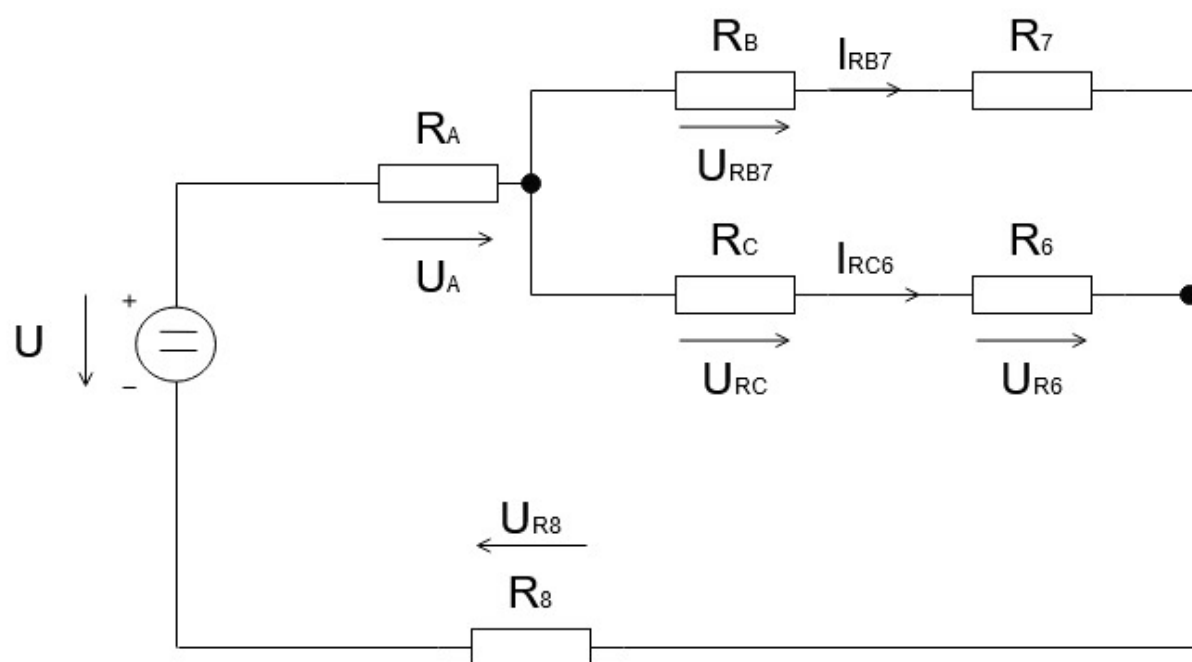


Příklad 2

Stanovte napětí U_{R3} a proud I_{R3} . Použijte metodu Théveninovy věty.




sk.	U [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]
H	220	190	360	580	205	560	180

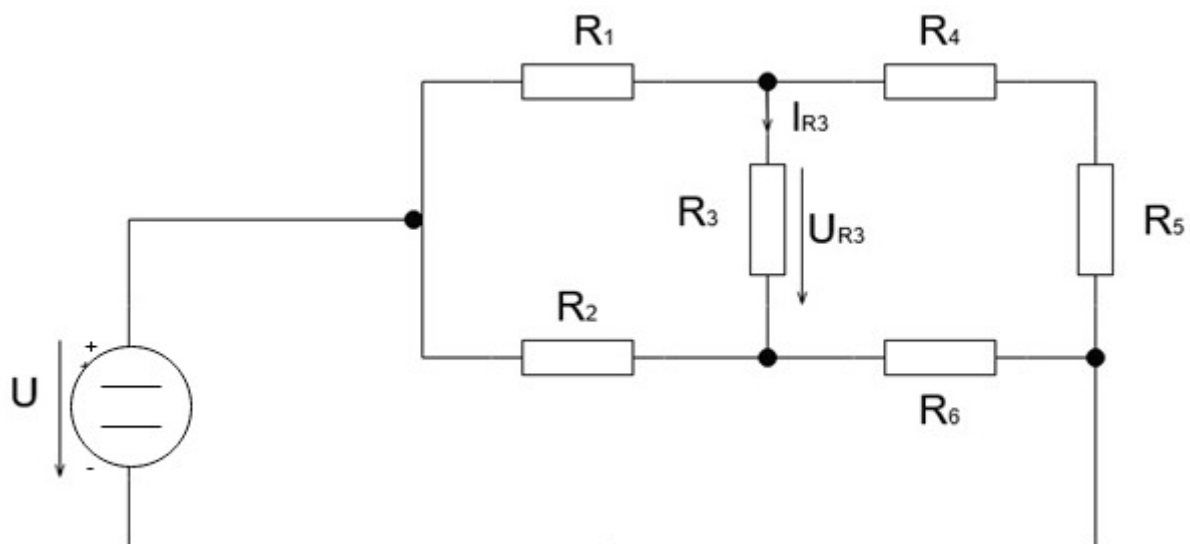


Obvod bez R_3

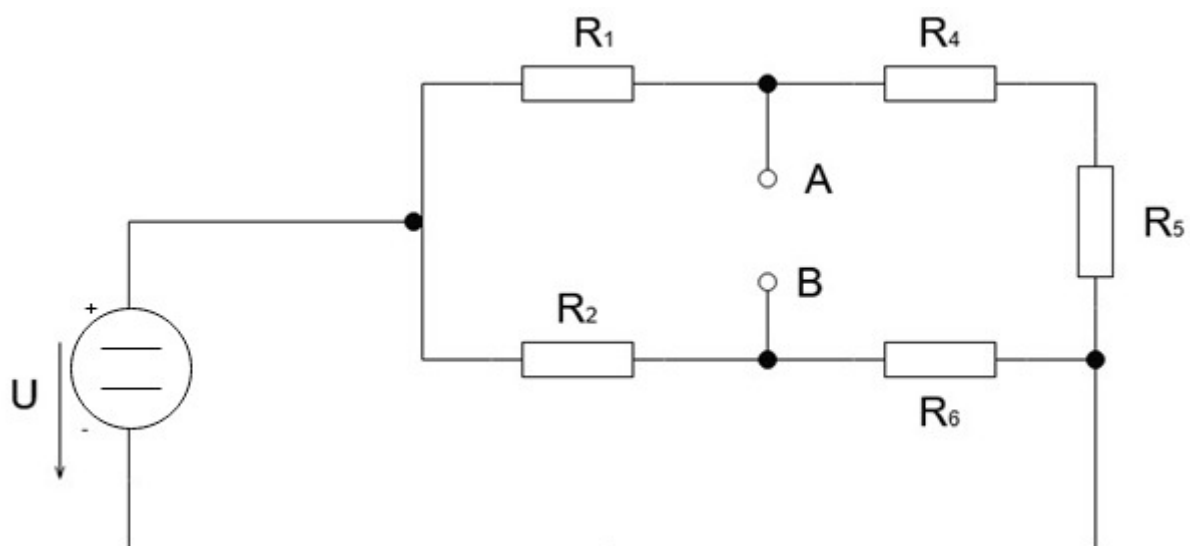

Zkratujeme napěťové zdroje

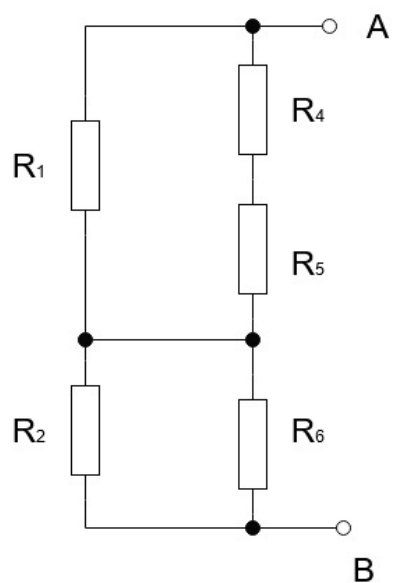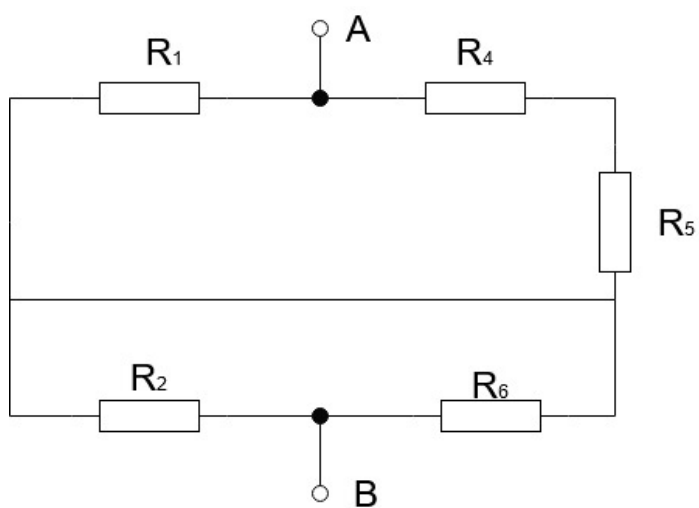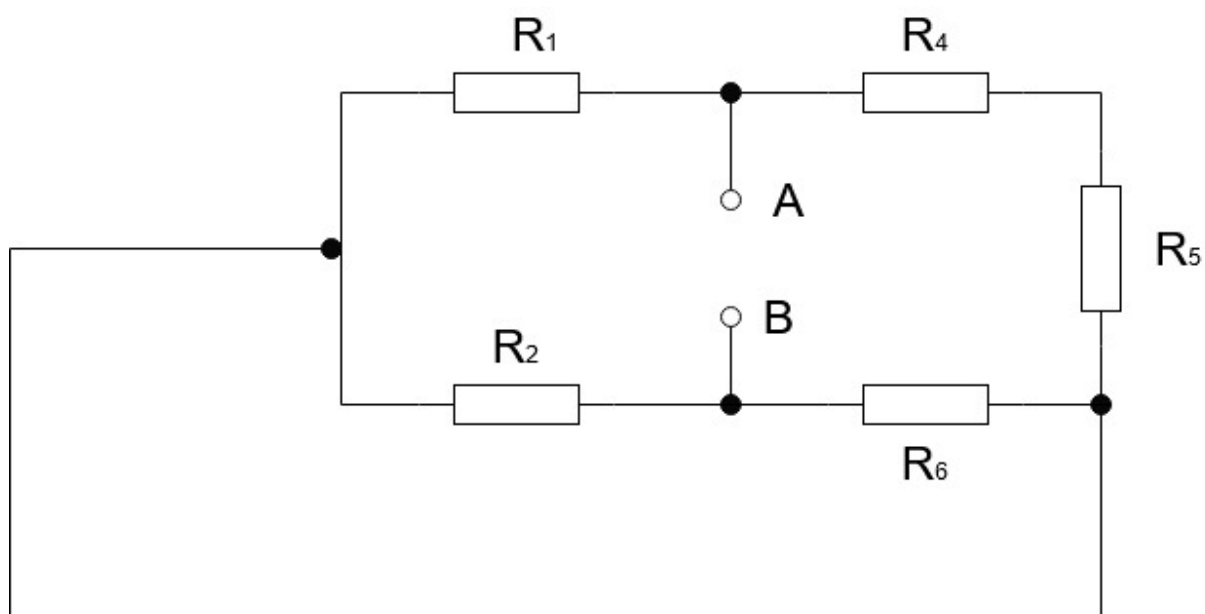

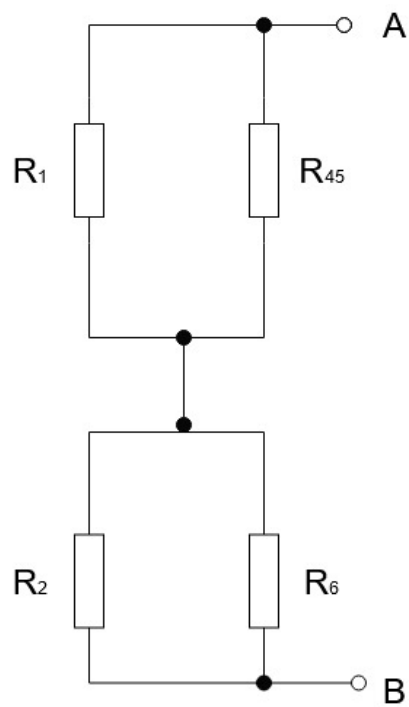
$$R_{45} = R_4 + R_5 = 205 + 560 = 765 \, \Omega$$




$$R_{145} = \frac{R_1 * R_{45}}{R_1 + R_{45}} = 190 * 765 / 190 + 765 = 152.1989 \, \Omega$$
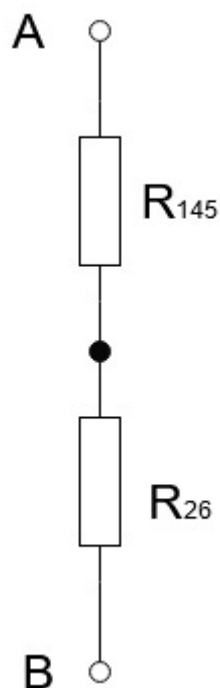
$$R_{26} = \frac{R_2 * R_6}{R_2 + R_6} = 360 * 160 / 360 + 160 = 110.7692 \, \Omega$$


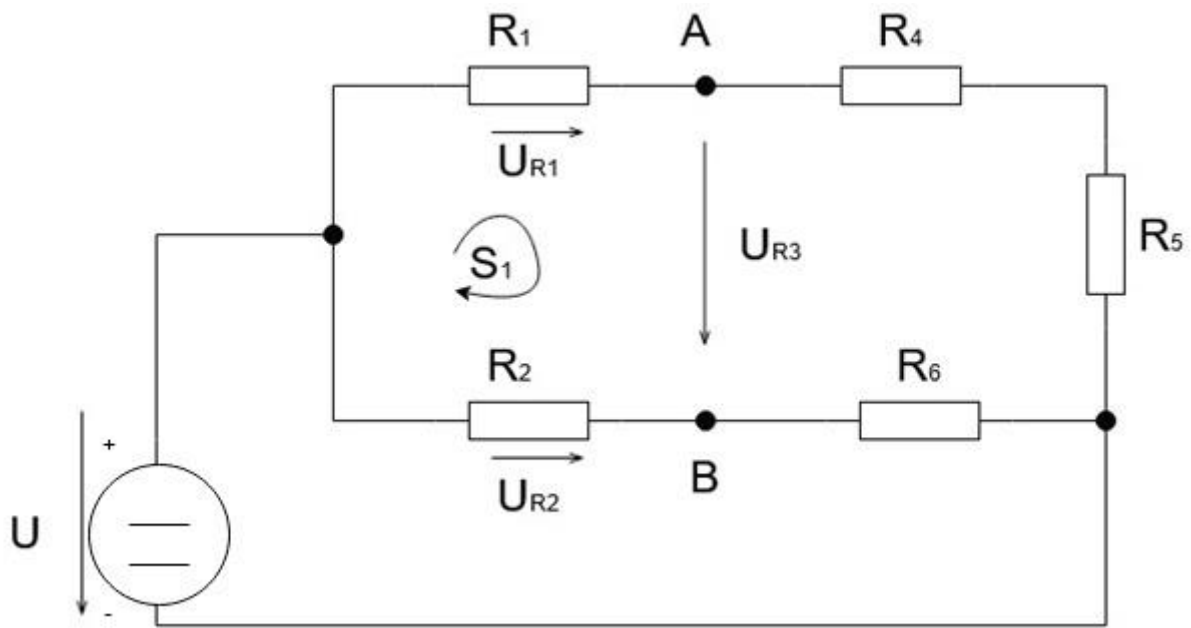
$$R_i = R_{145} + R_{26} = 152.1989 + 110.7692 = 262.9681 \, \Omega$$




$$U_{R1} = U * \left(\frac{R1}{R1 + R4 + R5} \right) = 220 * (190 / 190 + 205 + 560) = 43.7696 \text{ V}$$

$$U_{R2} = U * \left(\frac{R2}{R2 + R6} \right) = 220 * (360 / 360 + 180) = 146.6666 \text{ V}$$

S1:

$$U_{R1} + U_{R3} - U_{R2} = 0$$
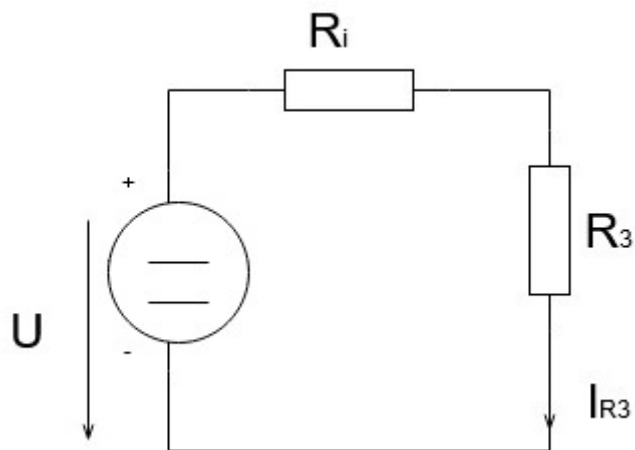
$$U_{R3} = U_{R2} - U_{R1} = 146.6666 - 43.7696 = \mathbf{102.8970 \text{ V}}$$




$$I_{R3} = \frac{U_{R3}}{Ri + R3} = 102.8970 / 262.9681 + 580 = \mathbf{0.1220 \text{ A}}$$

Příklad 3

Stanovte napětí U_{R2} a proud I_{R2} . Použijte metodu uzlových napětí (U_A , U_B , U_C).

sk.	U [V]	I_1 [A]	I_2 [A]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]
C	110	0.85	0.75	44	31	56	20	30

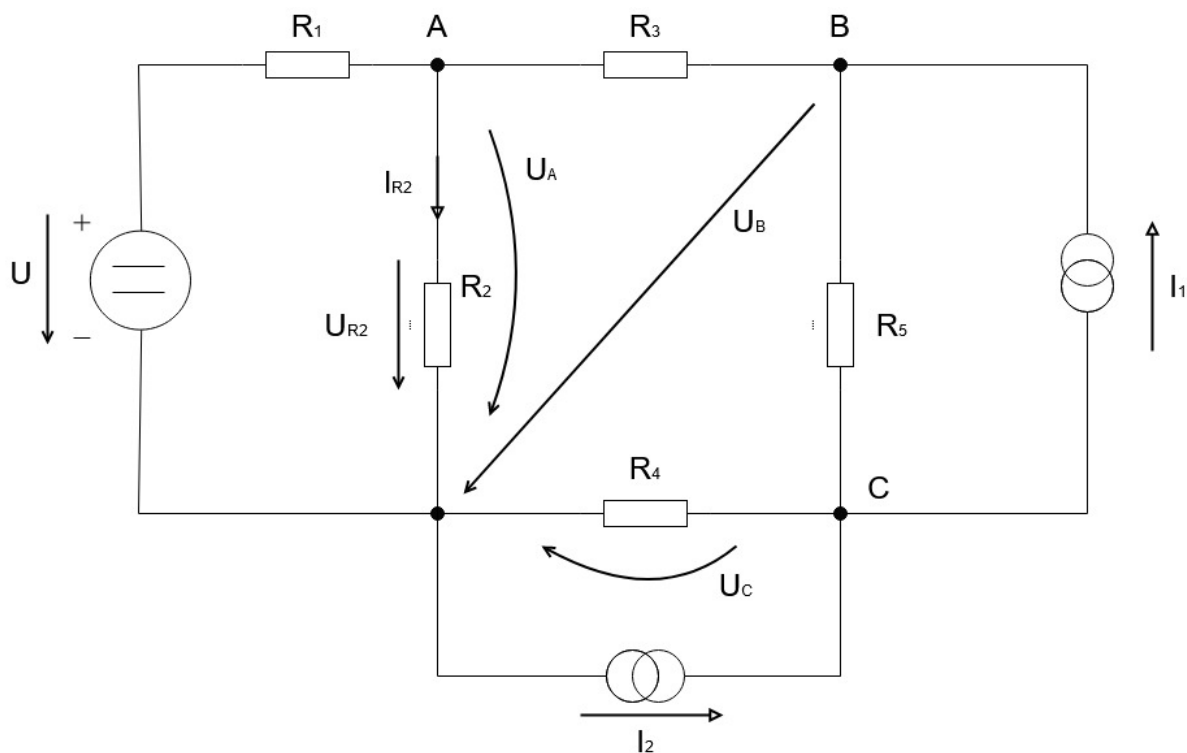

Uzel

$$A: I_{R1} - I_{R3} - I_{R2} = 0$$

$$B: I_{R3} + I_1 - I_{R5} = 0$$

$$C: I_2 - I_1 + I_{R5} - I_{R4} = 0$$

Ohmův zákon

$$I_{R1} = \frac{U - U_A}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{U_A}{R_2}$$

$$I_{R3} = \frac{U_A - U_B}{R_3}$$

$$I_{R4} = \frac{U_C}{R_4}$$

$$I_{R5} = \frac{U_B - U_C}{R_5}$$

I.KZ

$$\frac{U- U_A}{R_1} - \frac{U_A - U_B}{R_3} - \frac{U_A}{R_2} = 0$$

$$\frac{U_A - U_B}{R_3} + 0.85 - \frac{U_B - U_C}{R_5} = 0$$

$$(0.75 - 0.85) + \frac{U_B - U_C}{R_5} - \frac{U_C}{R_4} = 0$$

$$\begin{pmatrix} \frac{-1}{R_1} + \frac{-1}{R_3} + \frac{-1}{R_5} & \frac{1}{R_3} & 0 \\ \frac{1}{R_3} & \frac{-1}{R_3} + \frac{-1}{R_5} & \frac{1}{R_5} \\ 0 & \frac{1}{R_5} & \frac{-1}{R_3} + \frac{-1}{R_5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2.5 \\ -0.85 \\ 0.1 \end{pmatrix}$$

$$U_A = 44.7393 \text{ V}$$

$$U_B = 42.4997 \text{ V}$$

$$U_C = 15.7999 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{110 - 44.7393}{44} = 1.4832 \text{ A}$$

$$I_{R2} = \frac{44.7393}{31} = 1.4432 \text{ A}$$

$$I_{R3} = \frac{44.7393 - 42.4997}{56} = \mathbf{0.0399 \text{ A}}$$

$$I_{R4} = \frac{15.7999}{20} = 0.7899 \text{ A}$$

$$I_{R5} = \frac{42.4997 - 15.7999}{30} = 0.8899 \text{ A}$$

Zkouška:

$$A: 1.4832 - 0.0399 - 1.4432 = 0$$

$$B: 0.0399 + 0.85 - 0.8899 = 0$$

$$C: 0.75 - 0.85 + 0.8899 - 0.7899 = 0$$

$$U_{R3} = U_A = \mathbf{44.7393 \text{ V}}$$


Příklad 4

Pro napájecí napětí platí: $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi f t)$, $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi f t)$.

Ve vztahu pro napětí $u_{L2} = U_{L2} \cdot \sin(2\pi f t + \varphi_{L2})$ určete $|U_{L2}|$ a φ_{L2} . Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ($t = \pi / 2\omega$).

sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	L_1 [mH]	L_2 [mH]	C_1 [μ F]	C_2 [μ F]	f [Hz]
G	55	50	13	12	140	60	160	80	60

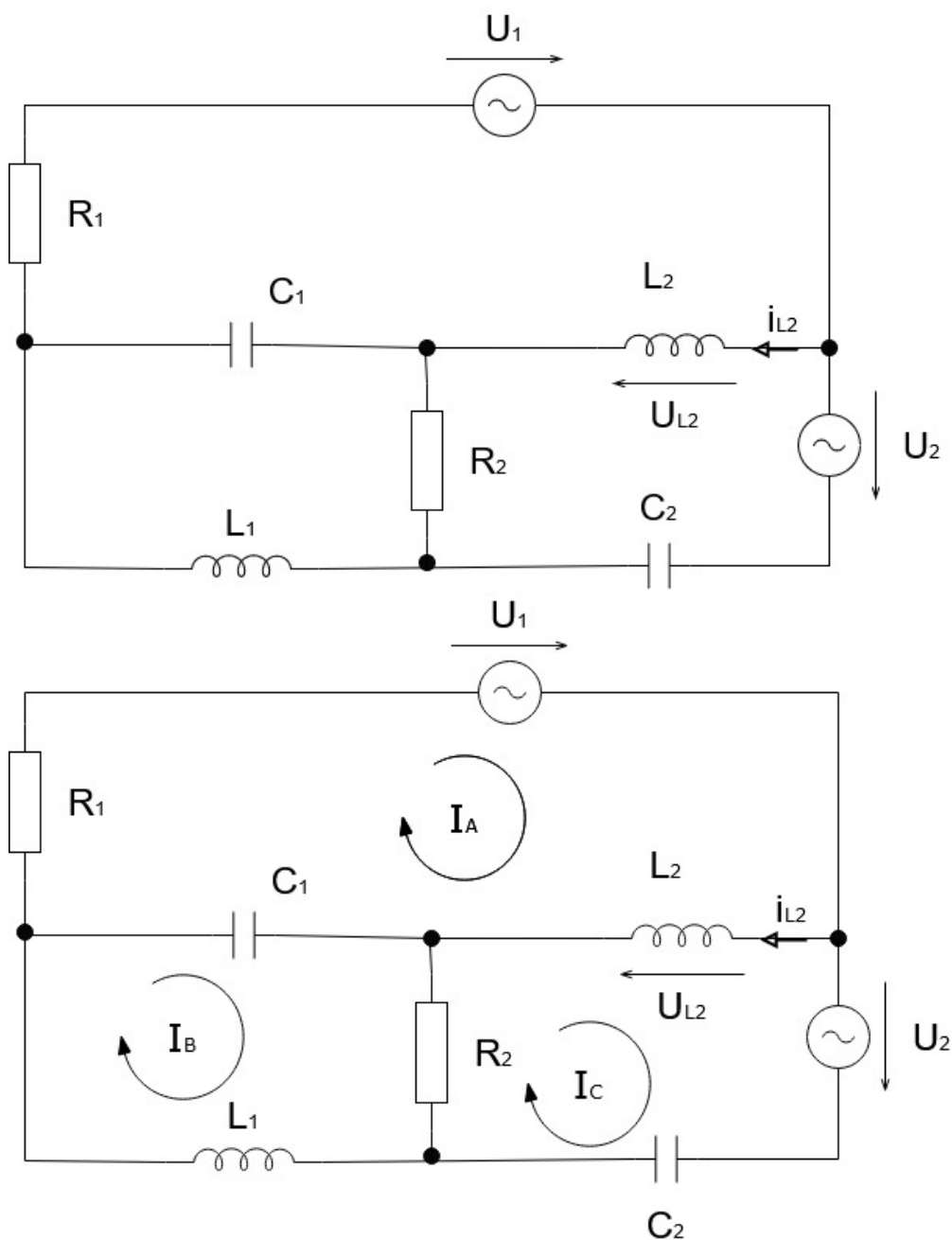

$$\omega = 2\pi f = 376.98 \text{ [rad/s]}$$

$$Z_{L1} = j * \omega * L_1 = j * 52.7772$$

$$Z_{L2} = j * \omega * L_2 = j * 22.6188$$

$$Z_{C1} = -j * \frac{1}{\omega * C_1} = -j * 1.6579$$

$$Z_{C2} = -j * \frac{1}{\omega * C_2} = -j * 3.3158$$

$$I_A: R_1 * I_A + Z_{L2} * (I_A - I_C) + Z_{C1} * (I_A - I_B) + U_1 = 0$$

$$I_B: Z_{C1} * (I_B - I_A) + R_2 * (I_B - I_C) + Z_{L1} * I_B = 0$$

$$I_C: Z_{L2} * (I_C - I_A) + Z_{C2} * I_C + R_2 * (I_C - I_B) + U_2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + Z_{L2} + Z_{C1} & -Z_{C1} & -Z_{L2} \\ -Z_{C1} & R_2 + Z_{L1} + Z_{C1} & -R_2 \\ -Z_{L2} & -R_2 & R_2 + Z_{L2} + Z_{C2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_1 \\ 0 \\ -U_2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{vmatrix} R_1 + Z_{L2} + Z_{C1} & -Z_{C1} & -Z_{L2} \\ -Z_{C1} & R_2 + Z_{L1} + Z_{C1} & -R_2 \\ -Z_{L2} & -R_2 & R_2 + Z_{L2} + Z_{C2} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} R_1 + Z_{L2} + Z_{C1} & -Z_{C1} & -Z_{L2} \\ -Z_{C1} & R_2 + Z_{L1} + Z_{C1} & -R_2 \end{vmatrix}$$

$$|A| = ((13+20,9609j)*(12+20,9609j)*(12+19,303j))+((1,6579j)*(-12)*(-22,6188j))+((-22,6188j)*(1,6579j)*(-12))-((-22,6188j)*(12+20,9609j)*(-22,6188j))-((-12)*12*(13+20,9609j))-((12+19,303j)*(1,6579j)*(1,6579j))$$

$$|A| = -6371,2063+14613,8197j$$

$$|I_A| = ((-55)*(12+20,9609j)*(12+19,303j)) + (0*(-12)*(-22,6188j)) + ((-50)*(1,6579j)*(-12)) - ((-22,6188j)*(12+20,9609j)*(-50)) - ((-12)*(-12)*(-55)) - ((12+19,303j)*(1,6579j)*0)$$

$$|I_A| = 45958,9741 - 39150,714j$$

$$I_A = \frac{|I_A|}{|A|} = -3,4032 - 1,6611j \text{ A}$$

$$|I_B| = ((13+20,9609j)*0*(12+19,303j)) + ((1,6579j)*(-50)*(-22,6188j)) + ((-22,6188j)*(-55)*(-12)) - ((-22,6188j)*0*(-22,6188j)) - ((-12)*(-50)*(13+20,9609j)) - ((12+19,303j)*(-55)*(1,6579j))$$

$$|I_B| = -11435,1198 - 26410,734j$$

$$I_B = \frac{|I_B|}{|A|} = -1,2319 + 1,3195j \text{ A}$$

$$|I_C| = ((13+20,9609j)*(12+20,9609j)*(-50)) + ((1,6579j)*(-12)*(-55)) + ((22,6188j)*(1,6579j)*0) - ((-55)*(12+20,9609j)*(-22,6188j)) - (0*(-12)*(13+20,9609j)) - ((-50)*(1,6579j)*(1,6579j))$$

$$|I_C| = 40106,6070 - 40035,319j$$

$$I_C = \frac{|I_C|}{|A|} = -3,3074 - 1,3024j \text{ A}$$

$$I_{L2} = I_A - I_C = (-3,4032 - 1,6611j) - (-3,3074 - 1,3024j) = -0,0958 - 0,3587j \text{ A}$$

$$U_{L2} = I_{L2} * Z_{L2} = (-0,0958 - 0,3587j) * (22,6188j) = 8,1133 - 2,1668j \text{ V}$$

$$|U_{L2}|, \varphi_{L2}$$

$$|U_{L2}| = \sqrt{(8,1133)^2 - (2,1668j)^2} = \mathbf{8,3976}$$


$$\varphi = \tan^{-1} \frac{2,1668}{8,1133} = 14,95^\circ$$

$$U_{L2} = \mathbf{8,3976 \angle 14,95^\circ}$$

Příklad 5

V obvodu na obrázku níže v čase $t = 0$ [s] sepne spínač S. Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů. Vypočítejte analytické řešení $i_L = f(t)$. Provedte kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

sk.	U [V]	L [H]	R [Ω]	$i_L(0)$ [A]
H	18	50	40	5

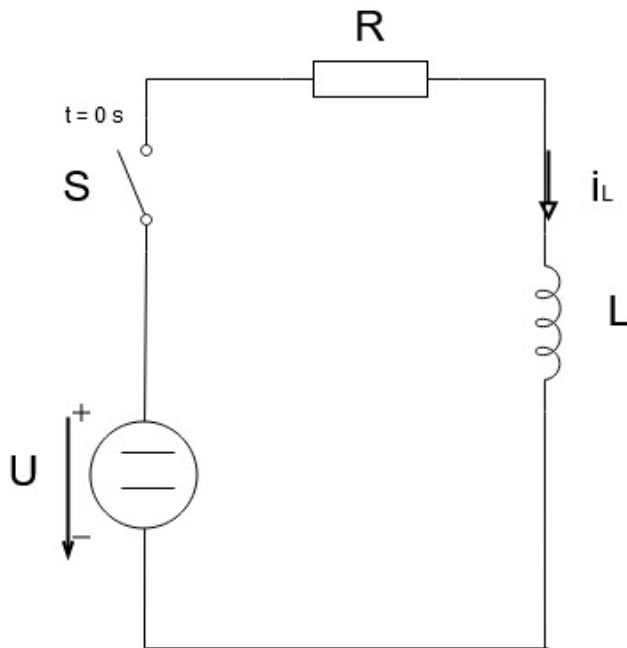

- 1) $i_L = \frac{UR}{R}$
- 2) $u_R + u_L - U = 0$
- 3) $i_L' = \frac{u_L}{L}, i_L(0) = i_{LP}$

$$L * i_L' + R * i_L = U$$

Očekávané řešení:

$$i_L(t) = K(t) * e^{\lambda t}$$

$\lambda..?$

$$L\lambda + R = 0 \rightarrow \lambda = -\frac{R}{L}$$

$$i_L(t) = K(t) * e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i_L(t) = K'(t) * e^{-\frac{R}{L}t} + K(t) * \left(-\frac{R}{L}\right) * e^{-\frac{R}{L}t}$$

dosazení rovnice

$$L * (K'(t) * e^{-\frac{R}{L}t} + K(t) * (-\frac{R}{L}) * e^{-\frac{R}{L}t}) + R * K(t) * e^{-\frac{R}{L}t} = U$$

$$L * K'(t) * e^{-\frac{R}{L}t} - L * K(t) * (\frac{R}{L}) * e^{-\frac{R}{L}t} + R * K(t) * e^{-\frac{R}{L}t} = U$$

$$L * K'(t) * e^{-\frac{R}{L}t} - R * K(t) * e^{-\frac{R}{L}t} + R * K(t) * e^{-\frac{R}{L}t} = U$$

$$L * K'(t) * e^{-\frac{R}{L}t} = U$$

$$K'(t) = \frac{U}{L} * e^{\frac{R}{L}t}$$

$$K(t) = \frac{\frac{U}{L}}{\frac{R}{L}} * e^{\frac{R}{L}t} + k$$

$$K(t) = \frac{U}{R} * e^{\frac{R}{L}t} + k$$

Dosazení rovnice

$$i_L = K(t) * e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i_L = (\frac{U}{R} * e^{\frac{R}{L}t} + k) * e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i_L = \frac{U}{R} + k * e^{-\frac{R}{L}t}$$

určení integrační konstanty z počáteční podmínky

$$i_L(0) = i_{LP} \quad t=0s$$

$$i_{LP} = \frac{U}{R} + k * e^0$$

$$k = i_{LP} - \frac{U}{R}$$

Analytické řešení

$$i_L = f(t)$$

$$i_L = \frac{U}{R} + (i_{LP} - \frac{U}{R}) * e^{-\frac{R}{L}t}$$

zkouška:

$$i_L = \frac{U}{R} + (i_{LP} - \frac{U}{R}) * e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$5 = \frac{18}{40} + (5 - \frac{18}{40}) * e^0$$

$$5 = 5$$

$$i_L(0) = i_{LP}$$

TABULKA VÝSLEDKŮ

ÚLOHA	VARIANTA	VÝSLEDKY
1.	G	$U_{R6} = 62.7370 \text{ V}$ $I_{R6} = 0.0965 \text{ A}$
2.	H	$U_{R3} = 102.8970 \text{ V}$ $I_{R3} = 0.1220 \text{ A}$
3.	C	$U_{R3} = 44.7393 \text{ V}$ $I_{R2} = 0.0399 \text{ A}$
4.	G	$ U_{L2} = 8,3976$ $\varphi = 14,95^\circ$ $U_{L2} = 8,3976 \angle 14,95^\circ$
5.	H	$i_L = \frac{U}{R} + \left(i_{LP} - \frac{U}{R} \right) * e^{-\frac{R}{L} t}$